Junção PN

Gonçalo Quinta nº 65680, Fernando Rodrigues nº 66326, Teresa Jorge nº 65722 e Vera Patrício nº 65726

Laboratório de Complementos de Electromagnetismo e Termodinâmica

Mestrado Integrado em Engenheria Física Tecnológica 2009/2010 Instituto Superior Técnico (IST)

(Dated: 8 de Junho de 2010)

Foram estudados dois modelos que prevêm a relação entre a tensão e a corrente aos terminais de um díodo. Conclui-se que apenas o segundo modelo considerado, que tem em consideração a recombinação dos electrões na junção PN, é aplicável. Para esse modelo foi obtido um valor de Eg

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E EXPERIÊNCIA REALIZADA

Neste trabalho foi estudado o funcionamento de uma junção PN, mais precisamente foram testados dois modelos para a relação entre a tensão aos seus terminais V_d e a corrente que a atravessa. O primeiro modelo é descrito pela equação seguinte

$$I = I_s(e^{\frac{qV_d}{KT\eta}} - 1) \tag{1}$$

q - carga do electrão; K - constante de Boltzman; T - temperatura (K); η - parâmetro de ajuste ao tipo de material (silicio: 2; germânio: 1)

Tomando lagarítmos, obtém-se a expressão linearizada

$$V_d = \ln(\frac{I}{I_s} + 1) \frac{KT\eta}{q} \tag{2}$$

O parâmetro I_s é chamado de corrente inversa de saturação [2] e é proporcional à temperatura pela relação

$$I_s \propto T^3 e^{-\frac{E_g}{KT}} \tag{3}$$

em que E_g é a energia que separa a banda de condução da banda de valência do material. Quanto maior for este valor, maior energia será necessária para promover os electrões de valência a electrões de condução. Uma vez que $\frac{I}{I_s}>>1$, será feita a aproximação

$$\ln(\frac{I}{I_s} + 1) \approx \ln(\frac{I}{I_s}) \tag{4}$$

de modo a facilitar o estudo deste modelo.

O segundo modelo tem em consideração as perdas electrónicas ocorridas por recombinação de electrões na separação do material p e n, sendo que a corrente neste modelo é descrita pela equação

$$I = I_s(e^{\frac{qV_d}{KT}} - 1) + I_r(e^{\frac{qV_d}{2KT}} - 1)$$
 (5)

q - carga do electrão; K - constante de Boltzman; T - temperatura

O parâmetro I_r depende também proporcionalmente com a temperatura, da forma

$$I_r \propto T^{\frac{5}{2}} e^{-\frac{Eg}{2KT}} \tag{6}$$

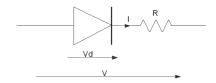


Figura 1. Modelo de díodo

Para testar estes modelos foi utilizado um díodo - que é constituído por uma junção PN de silício - cujo esquema equivalente está representado na Figura 1:

A equação que relaciona as tensões no díodo é:

$$v = RI + v_D \tag{7}$$

À luz do primeiro modelo, a equação anterior tomará a forma

$$v = RI + \ln(I)\frac{KT\eta}{q} - \ln(I_s)\frac{KT\eta}{q}$$
 (8)

que será simplificada para

$$v = RI + \ln(I)b(T) + c(T) \tag{9}$$

onde

$$b(T) = \frac{KT\eta}{q}$$
 e $c(T) = -\ln(I_s)\frac{KT\eta}{q}$ (10)

Quanto ao segundo modelo, seguindo a mesma linha de raciocínio que anteriormente, é possível chegar à conclusão que a tensão aos terminais do díodo é dada por

$$v = RI + 2\frac{KT}{q} \ln \left(\sqrt{\left(\frac{I_r}{I_s}\right)^2 + \frac{4(I + I_s + I_r)}{I_s} - \frac{I_r}{2I_s}} \right)$$
(11)

Para testar a validade destas equações são aplicadas sucessivas tensões ao díodo, mantendo a temperatura constante e medidas a tensão e a corrente de resposta nos terminais do díodo, sendo estes valores ajustados às equações anteriores. Estes ensaios serão repetidos para 5 temperaturas diferentes, sendo também verificada a dependência da temperatura dos diferentes parâmetros de ajuste obtidos: R, b e c para o primeiro modelo e R, I_s e I_r para o segundo.

II. RESULTADOS

Devido ao grande número de dados obtidos, estes são apenas apresentados nas figuras 2 a 7 da secção seguinte.

III. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados obtidos, assim como o ajuste desses dados às equações (9) e (11) (à esquerda e à direita, respectivamente), encontram-se nas figuras 2 a 7. Alguns dos parâmetros não têm esplicitamente um erro associado porque foram fixos durante o processo de ajuste, de modo a se produzir um melhor ajuste aos outros parâmetros.

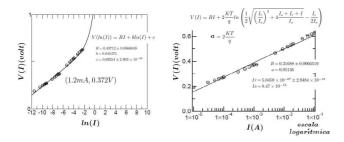


Figura 2. T = 298 K

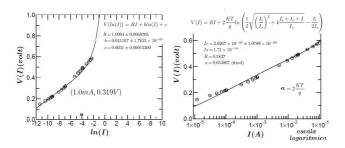


Figura 3. Esquerda: T = 318 K

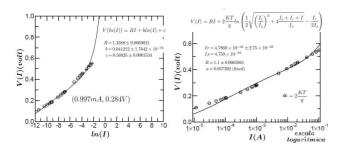


Figura 4. Esquerda: T = 333K

Os parâmetros obtidos em cada modelo foram ajustados em função da temperatura. Os valores de resistências encontrados encontam-se na figura 8. Para o primeiro modelo, o parâmetro b(T) encontra-se na figura 8 e o c(T) (ver equação (10)). Já os parâmetros do segundo modelo, Is e Ir, encontram-se na figura 9 e 10, respectivamente. Estes primeiros ajustes foram feiros com valores de Eg independentes. Foi feito também um ajuste conjunto, já que o valor de Eg tem que ser único, estando esse ajuste na figura 11.

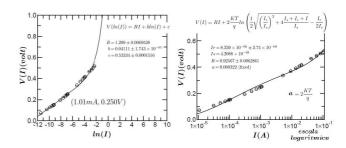


Figura 5. Esquerda: T = 350K

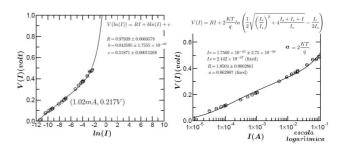


Figura 6. Esquerda: T = 365K

Convertendo o valor de Eg obtido com o parâmetro c para electrões-Volt têm-se Eg = (0.795 ± 0.092) eV.

IV. CONCLUSÃO E CRÍTICAS

AJUSTE DAS EQUAÇÕES 9 E 11.

Os dados recolhidos apresentavam uma tendência logarítmica, para facilitar o ajuste da expressão 9 foi necessário converter as correntes em logaritmos de corrente para que fosse mais fácil identificar o melhor ajuste ao maior número de pontos. Para o ajuste da expressão 11 optou-se pela representação logaritmica do eixo das correntes. Realizaram-se vários ajuste, pois com três parâmetros livres existiam muitos pontos de estabilidade. A combinção de parâmetros que apresentava o melhor ajuste aos pontos apresentava um I_r negativo, algo não previsto pelo modelo pois indicaria que em vez de recombinação existia mais quebra de ligações e a energia de gap seria negativa. Assim foi necessário estimar teoricamente quais os valores dos parâmetros que dariam o valor esperado para a energia de gap, estas estimativa foi feita para o I_r . Mesmo pedindo a vários programas (Lince e Gnuplot) para ajustarem a expressão (11) em torno desses valores havia diferenças entre os valores esperados e os valores aproximados pelo programa da ordem dos 10^2 . Assim resolveu-se fixar o valor de I_r no valor esperado e deixar os outros parâmetros ajustar livremente.

Para ambos os casos o parâmetro de ajuste da resistência foi limitado pois previa-se uma resistência interna do diódo baixa. Assim:

Os valores encontrados para as resistências internas do díodo foram pequenos, estando de acordo na ordem de grandeza para ambas as abordagens. Nos dois casos, existe uma certa tendência para o aumento da resistência com o aumento da temperatura mas, devido aos poucos dados obtidos e à sua possível inexactidão, não foi proposta nenhuma função que explicasse a dependência de

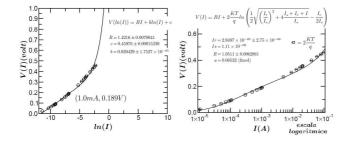


Figura 7. Esquerda: T = 379K

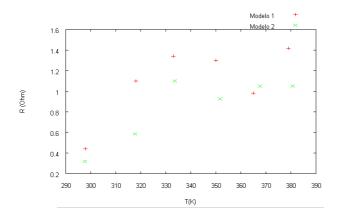


Figura 8. Resistências para ambos os modelos

A primeira aproximação ao funcionamento da junção, equação (9) não descreve adequadamente o modelo utilizado, já que os valores b resultantes do ajuste pouco têm a ver com os esperados (figura 9), seguindo mesmo uma tendência oposta ao que era esperado, já que diminiu com a temperatura. No entanto, a partir do parâmetro c do mesmo modelo foi possível obter uma Energia de hiato de (0.795 ± 0.092) eV, muito próxima do valor a que se chegou através da outra abordagem.

Já para a segunda aproximação, equação (11), a variação de Is e Ir com a temperatura pode ser explicada pela teoria considerada. No entanto, os valores de energia chegados são bastante díspares, o que não devia ocorrer. A NÃO SER QUE NA ZONA DE RECOMBINAÇÃO A DIFERENÇA DE ENERGIAS ENTRE NIVEIS SEJA REALMENTE MAIS BAIXA (PK? PARA ALEM DE NOSSO SENHOR ASSIM O QUERER TALVEZ TENHA A VER COM

UMA MAIOR CONCENTRAÇÃO DE ELECTRÕES, OU MAIOR DOPAGEM...) E QUE O MODELO CONSIGA DE ALGUMA MANEIRA UM TANTO MÁGINA DISTINGIR AS DUAS ZONAS. SE FOSSE ASSIM PODEMOS CONSIDERAR O 0.7 UMA ESPECIE DE VALOR MÉDIO (OU VALOR MAIS FREQUENTE, LOGE DA JUNÇÃO PROPRIAMENTE DITA) E POR ISSO E QUE O OUTRO MODELO, QUE NÃO FUNCIONA, MIRACULOSAMENTE CHEGOU

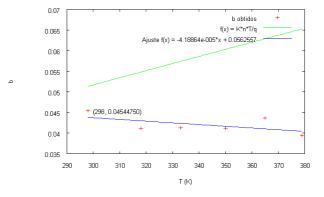


Figura 9. b(T)

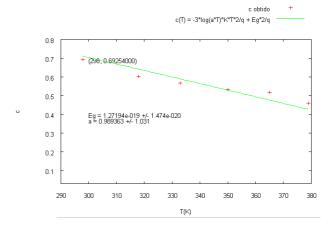


Figura 10. c(T) (Eg em [J])

AO MESMO VALOR.

Não é possível comparar as constantes de proporcionalidade de Is (denominadas a nos ajustes) uma vez que uns ajustes foram feitos para electões volt e outros em joules (OU É POSSIVEL FAZER A CONVERSÃO? É QUE ACHO QUE NÃO DAVA NADA DE JEITO...)

E É POR ISTO TUDO QUE EU ADOREI FAZER ESTE RELATÓRIO:)

^[1] Introdução à Física by J. D. Deus, et al., McGraw-Hill,

^[2] Introdução aos Circuitos Eléctricos e Electrónicos by

M. de Medeiros Silva, Fundação Calouste Gulbenkian, $4^{\rm o}$ edição, 2009

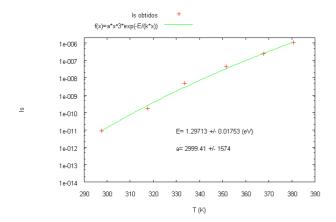


Figura 11. Is(T)

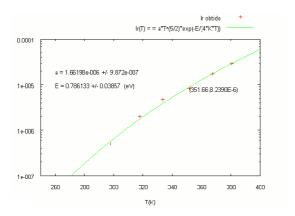


Figura 12. Ir(T)

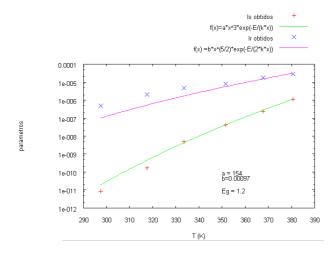


Figura 13. Ajuste conjunto de Is e Ir com o mesmo valor de Eg