T0 - Caracterização de uma Célula Fotovoltaica

Grupo III - João Ferreira (78179) Henrique Rodrigues (78632) Rodrigo C. Carvalho (78646) Cristina Melício (78947) MEFT - 2ºAno, 2º Semestre - Laboratório de Complementos de Eletromagnetismo e Termodinâmica

Sexta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014

1 Introdução

O conversor termoelétrico é um dispositivo que permite criar uma diferença de potencial a partir de uma diferença de temperaturas, e vice-versa.

Os fenómenos que estão na explicação desta experiência são o efeito de Seeback, de Peltier e de Thomson. O efeito de Seeback, consiste em impor uma diferença de temperaturas entre as placas condutoras nas extremidades da célula, ΔT , de modo a obter uma diferença de potencial, V, estando estas relacionadas pelo coeficiente de Seeback:

$$S_{A,B} = \frac{V}{\Lambda T} \tag{1}$$

onde A e B correspondem aos materiais das extremidades. Já o efeito de Peltier consiste em impor uma diferença de potencial á célula de modo a produzir um gradiente de temperatura entre as placas, estando a densidade de fluxo de calor, J_Q , relacionado com a corrente por unidade de área, J, pelo coeficiente de Peltier:

$$\Pi_{A,B} = \frac{J_{Q_A} - J_{Q_B}}{J} \tag{2}$$

A relação que se estabelece entre estes dois efeitos é conhecida pela Segunda Relação de Kelvin e é dada por:

$$\Pi_{A,B} = TS_{A,B} \tag{3}$$

Considera-se ainda o efeito de *Thomson* se exixtir grandiente do coeficiente de Seeback, ou seja, se não depender linearmente com a temperatura. Sendo assim, o coeficiente de *Thomson* é dado por:

$$\tau = \frac{\dot{q}_{Thomson}}{\vec{J} \cdot \vec{\nabla} T} \tag{4}$$

A relação dada pelos três efeitos, Primeira Relação de Kelvin, corresponde a:

$$\frac{d\Pi_{A,B}}{dT} + \tau_A - \tau_B = S_{A,B} \tag{5}$$

Nesta experiência o conversor termoelétrico tem por base uma célula de *Peltier* em contacto com duas placas condutoras de metais diferentes.


Na primeira parte o mecanismo, cujo esquema está representado na figura 1, é usado como máquina térmica, pelo que o seu rendimento é dado por:

$$\eta_1 = \frac{P_2}{P_{E_1}} \tag{6}$$

onde P_2 e P_{E_1} são, respetivamente, a potência dissipada na resistência R_2 (ligada à célula) e a potência fornecida pela fonte quente E_1 , dadas pelas seguintes expressões:

$$P_{E_1} = V_1 I_1 (7)$$

$$P_2 = \frac{V_2^2}{R_{2a}} \tag{8}$$

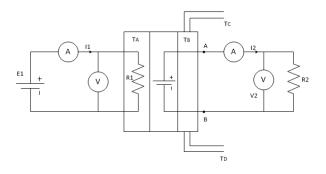

 $({\it Figura~1:~Esquema~da~montagem})$

Para maximizar o rendimento determina-se a resistência de carga ótima, R_{2_0} para a qual a potência P_2 é máxima dada pela fórmula:

$$R_{2_0} = 5I_{2_5} - 2I_{2_2} - 2R_a \tag{9}$$

onde R_a é a resistência interna do amperímetro obtida pela fórmula:

$$R_a = \frac{V_a}{I_2} \tag{10}$$

Uma vez que existem perdas de energia, nem toda a potência fornecida pela fonte quente chega à fonte fria ou é transformada pela célula em corrente, sendo necessário considerar também a potência retirada da fonte fria pelo fluido de arrefecimento, ou seja, P_3 que se obtém com seguinte equação:

$$P_3 = \frac{\Delta m}{\Delta t} C(T_c - T_d) \tag{11}$$

Como $P_1 > P_2 + P_3$, tem-se a primeira correção ao rendimento:

$$\eta_2 = \frac{P_2}{P_2 + P_3} \tag{12}$$

Para a última correção ao rendimento considera-se ainda que uma parte da potência passa da fonte quente para a fonte fria por condução através da célula foto-voltaica, obtendo a fórmula:

$$\eta_3 = \frac{P_2}{P_2 + P_3 - P_{3_{conducao}}} \tag{13}$$

De forma a calcular a potência dissipada por condução considera-se uma resistência térmica entre a fonte fria T_A e a quente T_B , cuja formula é:

$$R_T = \frac{T_A - T_B}{P_3} \tag{14}$$

Para avaliar o desempenho da máquina tem-se como referência o rendimento do motor reversível operando entre as temperaturas das fontes.


$$\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_B}{T_A} \tag{15}$$

Na segunda parte da experiência, com base no efeito de *Peltier*, o conversor, representado na figura 2, é utilizado como bomba de calor, sendo a eficiência determinada pela expressão:

$$\varepsilon = \frac{P_3}{P_{E_2}} \tag{16}$$

em que P_{E_2} é a potência cedida pela fonte de tensão E_2 e é dada pela expressão:

$$P_{E_2} = V_2 I_2 (17)$$

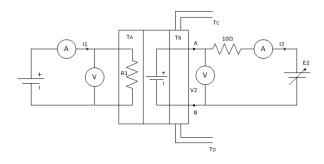

(Figura 1: Esquema da montagem)

A eficiência de referência é a da máquina de Carnot, cuja temperatura da fonte quente é T_A , e da fonte fria T_B , dada pela expressão:

$$\varepsilon_{Carnot} = \frac{T_B}{T_B - T_A} \tag{18}$$